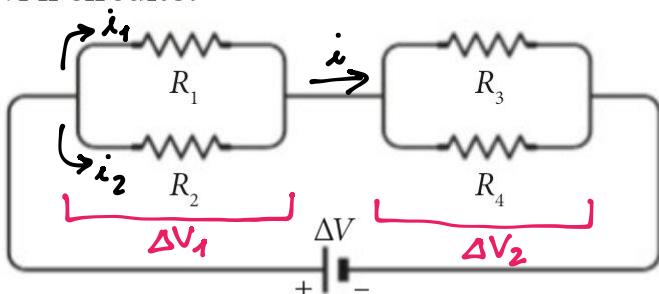


ORA PROVA TU Nel circuito della figura il generatore mantiene una differenza di potenziale di 28,0 V e le resistenze valgono $R_1 = 300 \Omega$, $R_2 = 200 \Omega$, $R_3 = 240 \Omega$, e $R_4 = 480 \Omega$.

► Risovi il circuito.



[1: 12,0 V; 40,0 mA; 2: 12,0 V; 60,0 mA;
3: 16,0 V; 66,7 mA; 4: 16,0 V; 33,3 mA]

$$R_{eq} = \underbrace{\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}}_{R_{eq} \text{ del } 1^{\circ} \text{ parallelo}} + \underbrace{\frac{R_3 R_4}{R_3 + R_4}}_{R_{eq} \text{ del } 2^{\circ} \text{ parallelo}} = i = \frac{\Delta V}{R_{eq}}$$

$$= \frac{300 \cdot 200}{500} \Omega + \frac{240 \cdot 480}{720} \Omega = \underbrace{120 \Omega}_{R_{12}} + \underbrace{160 \Omega}_{R_{34}} = 280 \Omega$$

$$i = \frac{28,0 \text{ V}}{280 \Omega} = 0,100 \text{ A} = 100 \text{ mA}$$

$$\Delta V_1 = R_{12} \cdot i = (120 \Omega) (0,100 \text{ A}) = 12,0 \text{ V} \quad \Delta V_2 = 28,0 \text{ V} - 12,0 \text{ V} \\ = 16,0 \text{ V}$$



$$i_1 = \frac{\Delta V_1}{R_1} = \frac{12,0 \text{ V}}{300 \Omega} = 4,00 \times 10^{-2} \text{ A} = 40,0 \text{ mA}$$

$$i_2 = \frac{\Delta V_1}{R_2} = \frac{12,0 \text{ V}}{200 \Omega} = 6,00 \times 10^{-2} \text{ A} = 60,0 \text{ mA}$$

$$i_3 = \frac{\Delta V_2}{R_3} = \frac{16,0 \text{ V}}{240 \Omega} \approx 0,0667 \text{ A} = 66,7 \text{ mA}$$

$$i_4 = \frac{\Delta V_2}{R_4} = \frac{16,0 \text{ V}}{480 \Omega} \approx 0,0333 \text{ A} = 33,3 \text{ mA}$$

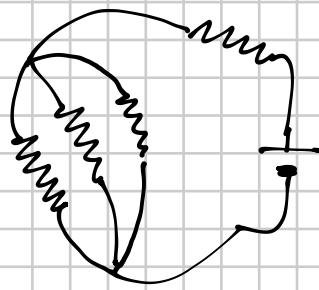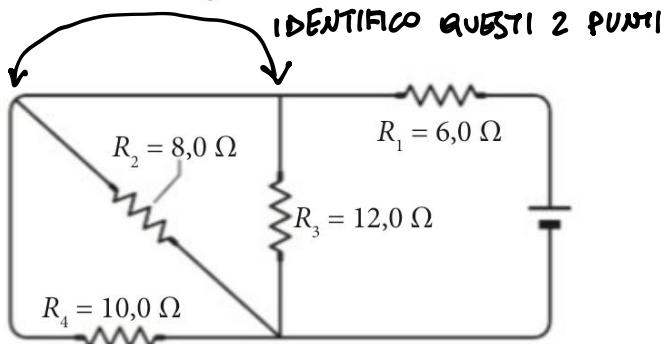
ORA PROVA TU Il circuito nella figura è alimentato da un generatore che eroga una tensione di 24,0 V.



- ▶ Calcola le intensità di corrente che attraversano ogni resistore.

$$[i_1 = 2,60 \text{ A}; i_2 = 1,05 \text{ A}; i_3 = 0,702 \text{ A}; i_4 = 0,842 \text{ A}]$$

Il circuito è equivalente a

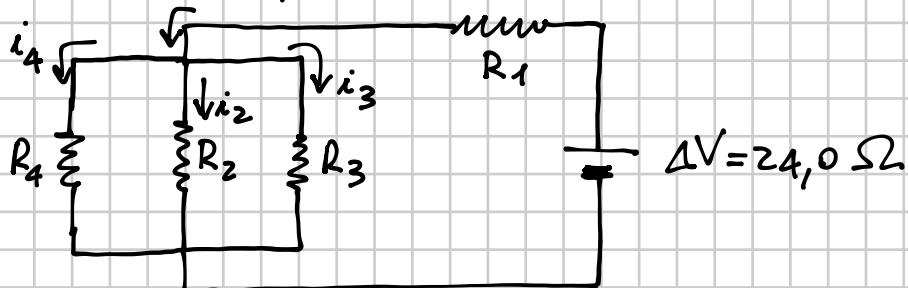

$$\frac{1}{R_{\text{eq parallelo}}} = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} = \frac{R_3 R_4 + R_2 R_4 + R_2 R_3}{R_2 R_3 R_4}$$

$$R_{\text{eq parallelo}} = \frac{R_2 R_3 R_4}{R_3 R_4 + R_2 R_4 + R_2 R_3} = \frac{8 \cdot 12 \cdot 10}{120 + 80 + 96} \Omega \\ = 3,243 \Omega$$

$$R_{\text{eq}} = 3,243 \Omega + 6,0 \Omega = 9,243 \Omega$$

$$i = \frac{\Delta V}{R_{\text{eq}}} = \frac{24,0 \text{ V}}{9,243 \Omega} = 2,536 \dots \text{A} \approx 2,60 \text{ A} \quad i_1$$

$$\Delta V_1 = i_1 \cdot R_1 = (2,60 \text{ A}) (6,0 \Omega) = 15,6 \text{ V}$$

$$\Delta V_2 = \Delta V - 15,6 \text{ V} = 24,0 \text{ V} - 15,6 \text{ V} = \boxed{8,4 \text{ V}} = \Delta V_3 = \Delta V_4$$

$$i_2 = \frac{\Delta V_2}{R_2} = \frac{8,4 \text{ V}}{8,0 \Omega} = 1,05 \text{ A}$$

$$i_3 = \frac{\Delta V_3}{R_3} = \frac{8,4 \text{ V}}{12,0 \Omega} = 0,70 \text{ A}$$

$$i_4 = \frac{\Delta V_4}{R_4} = \frac{8,4 \text{ V}}{10,0 \Omega} = 0,84 \text{ A}$$